

Teste Reação

Universidade de Aveiro

Rafael Marques, Tiago Pita



VERSAO 1

Teste Reação

Dept. de Eletrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro

Rafael Marques, Tiago Pita
(119927) rafaelfmarques@ua.pt, (120152) tiagomsp18@ua.pt

5 de junho de 2024

Conteúdo

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Introdução | 1 |
| 2 | Manual de Utilização | 2 |
| 2.1 | Funcionamento | 2 |
| 2.2 | Esquema da Máquina | 2 |
| 3 | Arquitetura e Implementação | 4 |
| 3.1 | DebouncerUnit | 4 |
| 3.2 | LightAndReactionTime | 5 |
| 3.3 | DonAssignment | 5 |
| 3.4 | RandomTimeGen | 6 |
| 3.5 | Init | 7 |
| 3.6 | StateMachine | 8 |
| 3.7 | MEFcompetition | 9 |
| 3.8 | Bin7SegDecoderEN | 10 |
| 3.9 | BinToBCD | 10 |
| 3.10 | ConFDisplay | 11 |
| 3.11 | PlayerAWin | 11 |
| 3.12 | PlayerBWin | 12 |
| 3.13 | XORPenalty | 12 |
| 3.14 | MUX4:1 7bits | 13 |
| 3.15 | Pulse Gen | 13 |
| 3.16 | tEStDisplay | 14 |
| 3.17 | win lights | 14 |
| 4 | Validações | 16 |
| 5 | Conclusões e Contribuições | 17 |
| 5.1 | Conclusões | 17 |
| 5.2 | Contribuições dos autores | 17 |
| 6 | Referências | 18 |

Lista de Tabelas

Lista de Figuras

| | | |
|------|--|----|
| 2.1 | Ilustração do Esquema da Máquina | 2 |
| 3.1 | Ilustração do Top-Level da Máquina | 4 |
| 3.2 | Ilustração do bloco DebounceUnit | 4 |
| 3.3 | Ilustração do bloco LightAndReactionTime | 5 |
| 3.4 | Ilustração do bloco DonAssignment | 6 |
| 3.5 | Ilustração do bloco RandomTimeGen | 6 |
| 3.6 | Ilustração do bloco Init | 7 |
| 3.7 | Ilustração do bloco StateMachine | 8 |
| 3.8 | Ilustração do bloco MEFcompetition | 9 |
| 3.9 | Ilustração do bloco Bin7SegDecoderEN | 10 |
| 3.10 | Ilustração do bloco BinToBCD | 10 |
| 3.11 | Ilustração do bloco ConFDisplay | 11 |
| 3.12 | Ilustração do bloco PlayerAWin | 11 |
| 3.13 | Ilustração do bloco PlayerBWin | 12 |
| 3.14 | Ilustração do bloco XORPenalty | 12 |
| 3.15 | Ilustração do bloco MUX4:1 7bits | 13 |
| 3.16 | Ilustração do bloco pulse gen | 13 |
| 3.17 | Ilustração do bloco tESdisplay | 14 |
| 3.18 | Ilustração do bloco win lights | 14 |
| 3.19 | Esquema da Máquina de Estados | 15 |

Capítulo 1

Introdução

Como projeto final da cadeira de Laboratório de Sistemas Digitais (LSD), foi-nos proposto o desenvolvimento de um teste de reação. Este projeto foi implementado utilizando VHSIC Hardware Description Language (VHDL) para simular o seu comportamento na placa FPGA Terasic DE2-115. O objetivo é medir o tempo de reação do utilizador a um estímulo luminoso.

O projeto contém:

1. Fase Configuração

Secção de Display: Uma secção que exhibe a palavra Config.

Secção de Display: Uma secção onde é possível ver o incremento ou diminuição da pontuação alvo.

Botões de Controle:

- **Botão Confirm:** Utilizado para confirmar a pontuação.
- **Botão de Aumentar:** Utilizado para aumentar a pontuação.
- **Botão de Diminuir:** Utilizado para diminuir a pontuação alvo.

2. Fase jogo

Secção de Display: Uma secção que exhibe o tempo de reação do utilizador ao estímulo luminoso.

Secção de Display: Duas secções que exibem os pontos de cada jogador.

Botões de Controle:

- **Botão Start:** Utilizado para iniciar o teste de reação.
- **Botão de Reset:** Utilizado para reiniciar o teste.
- **Botões Reação:** Utilizado por cada jogador.

3. Fase Conclusão

Secção display: Uma secção onde mostra o vencedor.

A implementação foi realizada em VHDL, e o comportamento foi simulado na placa FPGA Terasic DE2-115. O código foi desenvolvido para gerir a ativação das luzes, a contagem do tempo de reação, e a exibição do tempo medido no display. Além disso, a lógica inclui estados para aguardar a ativação do teste, iniciar a contagem do tempo de reação, e reiniciar o sistema quando necessário.

Capítulo 2

Manual de Utilização

2.1 Funcionamento

A máquina inicia pedindo ao utilizador que ajuste a pontuação alvo.

Quando o utilizador pressionar a tecla de confirmação, começa um jogo entre dois jogadores, para ver qual tem o menor tempo de reação perante um estímulo visual. O estímulo visual aparece de forma aleatório, devido a geração de um tempo aleatório, para que não exista fraude de resultados.

Caso um jogador tenha uma reação prematura, e reaja antes do estímulo visual, será penalizado.

2.2 Esquema da Máquina

 


Figura 2.1: Ilustração do Esquema da Máquina

1. Key1: botão confirmar
2. **Início**
 - ↪ Key0: botão confirmar
 - ↪ Key2: Diminuir o máximo de pontos
 - ↪ Key3: Aumentar o máximo de pontos
3. **Durante o jogo**
 - ↪ Key0: Start
 - ↪ Key2: Player A
 - ↪ Key3: Player B

4. Fim do jogo

↪ Key0: Recomeçar o jogo

Capítulo 3

Arquitetura e Implementação

O Top-Level da máquina é composto por 3 componentes principais que depois se ramificam em subcomponentes mais pequenos.

A figura 3.1 representa uma ilustração gráfica do Top-Level da máquina implementado em VHDL.

 


Figura 3.1: Ilustração do Top-Level da Máquina

3.1 DebouncerUnit

Esta componente chamada de DebounceUnit implementa uma unidade de debounce para dois sinais de entrada: KEYin e SWin. A unidade de debounce é usada para eliminar a oscilação (bounce) que pode ocorrer quando um botão é pressionado ou um interruptor é ativado.

A entidade tem várias portas de entrada e saída:

- Entradas: clk, KEYin, SWin
- Saídas: KEYout, SWout

O código implementa a seguinte lógica:

Em cada borda de subida do sinal de clock (clk), o estado anterior do sinal KEYin é invertido e armazenado e o estado atual do sinal SWin é armazenado. Os sinais são então atribuídos às saídas KEYout e SWout, respectivamente.

 


Figura 3.2: Ilustração do bloco DebounceUnit

3.2 LightAndReactionTime

Esta componente chamada LightAndReactionTime que implementa a lógica para medir o tempo de reação a um estímulo de luz. A entidade tem várias portas de entrada e saída, incluindo sinais de clock, reset, enable, início, luz ligada, tempo de reação e luz.

O código implementa a seguinte lógica:

1. Reset: Se o sinal de reset é '1', todos os sinais internos são resetados para seus valores iniciais.
2. Máquina de estados: Se o sinal de clock tem uma borda de subida e o sinal de enable é '1', a máquina de estados é ativada. A máquina de estados tem três estados:
 - Estado 0: Aguarda o sinal LightON. Se LightON é '1' e start é '0', a luz é ativada e o estado muda para 1.
 - Estado 1: Ativa o estímulo e verifica se start foi desligado. Se start é '0', o estado muda para 2.
 - Estado 2: Inicia a contagem do tempo de reação. Se start é '1', a luz é desativada, o tempo de reação é armazenado e o estado retorna para 0. Se start é '0', o tempo de reação é incrementado.

O sinal de luz ativa é atribuído à saída de luz.

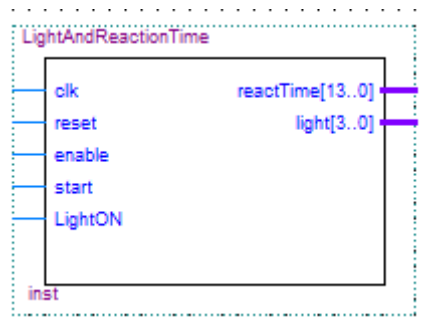


Figura 3.3: Ilustração do bloco LightAndReactionTime

3.3 DonAssignment

Esta componente chamada DonAssignment que implementa a lógica para um jogo entre dois jogadores. A entidade tem várias portas de entrada e saída, incluindo sinais de clock, reset, enable, início para cada jogador, tempo aleatório, penalidades para cada jogador e enable da luz.

O código implementa a seguinte lógica:

1. Reset: Se o sinal de reset é '1', todos os sinais internos são resetados para seus valores iniciais.
2. Máquina de estados: Se o sinal de clock tem uma borda de subida e o sinal de enable é '1', a máquina de estados é ativada. A máquina de estados tem cinco estados:
 - Estado idle: Aguarda o sinal de início de qualquer jogador. Se um jogador inicia, um valor aleatório é atribuído a Don, o timer é resetado, os jogadores são marcados como não tendo respondido e o estado muda para running.
 - Estado running: Incrementa o timer. Se o timer atinge Don, o estado muda para wait_response. Se um jogador inicia antes do timer atingir Don, o estado muda para penalty ou penalty2 dependendo do jogador.
 - Estado wait_response: Aguarda a resposta dos jogadores. Se um jogador responde, ele é marcado como tendo respondido. Se ambos os jogadores respondem, o estado retorna para running, o timer é resetado, um novo valor aleatório é atribuído a Don e os jogadores são marcados como não tendo respondido.
 - Estado penalty e penalty2: Aplica uma penalidade ao jogador que iniciou antes do timer atingir Don. A penalidade dura 1000 ciclos de clock. Após a penalidade, o estado retorna para running, o timer é resetado, um novo valor aleatório é atribuído a Don e os jogadores são marcados como não tendo respondido.
3. Saídas: O sinal de enable da luz é atribuído ao sinal enable_signal. As saídas de penalidade são '1' quando o estado correspondente é ativo e '0' caso contrário.

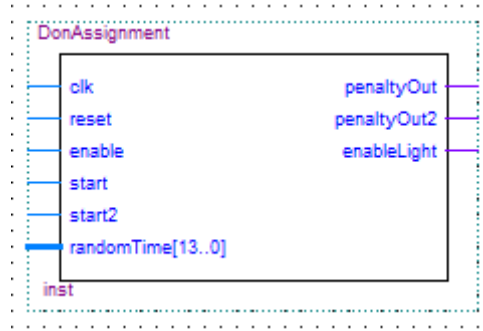


Figura 3.4: Ilustração do bloco DonAssignment

3.4 RandomTimeGen

Este bloco chamado RandomTimeGen gera um tempo aleatório entre um valor mínimo e máximo. A entidade tem várias portas de entrada e saída, incluindo sinais de clock, enable, reset e o tempo aleatório gerado.

O código implementa a seguinte lógica:

1. Reset: Se o sinal de reset é '1', o sinal temporário temp é resetado para o valor mínimo.
2. Geração de tempo aleatório: Se o sinal de clock tem uma borda de subida e o sinal de enable é '1', o valor de temp é incrementado. Se temp atinge o valor máximo, ele é resetado para o valor mínimo.
3. Saída: O valor de temp é convertido para um vetor de lógica padrão e atribuído à saída randomTime.

Os valores mínimo e máximo são definidos como constantes no início do código. Neste caso, o tempo aleatório gerado estará entre 1000 e 5000 ciclos de clock.

 


Figura 3.5: Ilustração do bloco RandomTimeGen

3.5 Init

Este bloco chamado init implementa a lógica para um contador que pode ser incrementado ou decrementado por meio de botões. A entidade tem várias portas de entrada e saída, incluindo sinais de clock, reset, enable, botões para incrementar e decrementar o contador, saídas para exibir o contador em displays de 7 segmentos e um sinal de piscar.

O código implementa a seguinte lógica:

1. Reset: Se o sinal de reset é '1', o contador é resetado para 10.
2. Incremento e decremento do contador: Se o sinal de clock de 10Hz tem uma borda de subida e o sinal de enable é '1', o contador pode ser incrementado ou decrementado. Se o botão para cima é pressionado e o contador é menor que 50, o contador é incrementado. Se o botão para baixo é pressionado e o contador é maior que 1, o contador é decrementado. Além disso, se um botão é mantido pressionado por mais de 1 segundo, o contador é incrementado ou decrementado novamente.
3. Piscar: Se o sinal de clock de 1Hz tem uma borda de subida, o sinal de piscar é invertido.
4. Saídas: O contador é convertido para um vetor de lógica padrão e atribuído à saída NumberOut. Os valores fixos "00", "01", "10" e "11" são atribuídos às saídas HEX3, HEX2, HEX1 e HEX0, respectivamente. O sinal de piscar é atribuído à saída blink.

 


Figura 3.6: Ilustração do bloco Init

3.6 StateMachine

Este bloco chamado StateMachine implementa uma máquina de estados para um jogo. A entidade tem várias portas de entrada e saída, incluindo sinais de clock, reset, confirmação de inicialização, vitória do jogador A, vitória do jogador B, enable de diferentes estados do jogo e uma saída para selecionar um multiplexador.

O código implementa a seguinte lógica:

1. Reset: Se o sinal de reset é '1', o estado é resetado para init e o sinal confirm_prev é resetado para '0'.
2. Máquina de estados: Se o sinal de clock tem uma borda de subida, o estado anterior de Confirm_INIT é atualizado e a máquina de estados é ativada. A máquina de estados tem cinco estados:
 - Estado init: Aguarda a confirmação de inicialização. Se Confirm_INIT é '1' e confirm_prev é '0', o estado muda para gameINFO.
 - Estado gameINFO: Aguarda a confirmação de inicialização. Se Confirm_INIT é '1' e confirm_prev é '0', o estado muda para game.
 - Estado game: Verifica se algum jogador ganhou. Se winA é '1', o estado muda para win_state_A. Se winB é '1', o estado muda para win_state_B.
 - Estado win_state_A e win_state_B: Aguarda a confirmação de inicialização. Se Confirm_INIT é '1' e confirm_prev é '0', o estado retorna para init.
3. Saídas: As saídas de enable são '1' quando o estado correspondente é ativo e '0' caso contrário. O sinal confirm_prev é atribuído à saída confirm_prev_out. O valor de muxselect é determinado pelo estado atual.

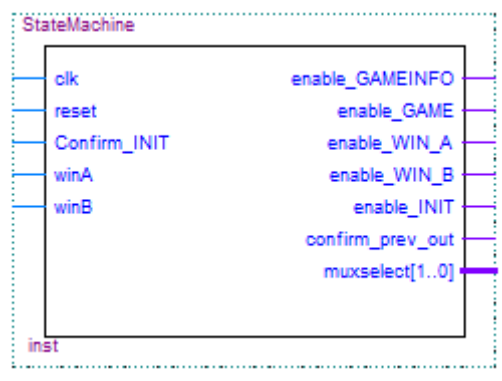


Figura 3.7: Ilustração do bloco StateMachine

3.7 MEFcompetition

Este bloco chamado MEF_competition que implementa a lógica para uma competição entre dois jogadores. A entidade tem várias portas de entrada e saída, incluindo sinais de clock, reset, confirmação, ciclo, enable, tempos dos jogadores, penalidades dos jogadores, número confirmado, pontos dos jogadores, ciclos totais, máximo de pontos, saídas para exibir em displays de 7 segmentos e sinais para indicar o vencedor.

O código implementa a seguinte lógica:

1. Reset: Se o sinal de reset ou o reset interno é '1', todos os sinais internos são resetados para seus valores iniciais.
2. Máquina de estados: Se o sinal de clock tem uma borda de subida e o sinal de enable é '1', a máquina de estados é ativada. A máquina de estados implementa a lógica da competição, incluindo a detecção de borda de subida para o sinal de ciclo, a aplicação de penalidades, a atualização dos tempos dos jogadores, a avaliação dos tempos dos jogadores, a determinação do vencedor e o reset interno quando um jogador ganha ou ambos os jogadores são desqualificados.
3. Saídas: Os pontos dos jogadores, os ciclos totais e o máximo de pontos são convertidos para vetores de lógica padrão e atribuídos às saídas correspondentes. Os valores fixos "00", "01", "10" e "11" são atribuídos às saídas HEX3, HEX2, HEX1 e HEX0, respectivamente. Os sinais internos winnerA_int e winnerB_int são atribuídos às saídas winnerA e winnerB.

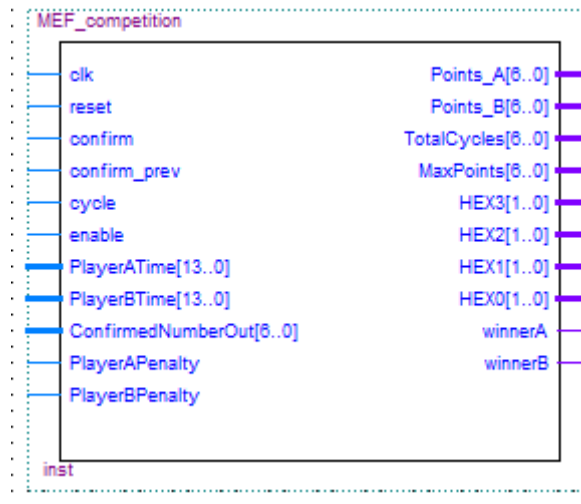


Figura 3.8: Ilustração do bloco MEFcompetition

3.8 Bin7SegDecoderEN

Este código implementa um decodificador binário para um display de 7 segmentos com uma entrada de enable. A entidade tem três portas: uma entrada binária de 4 bits (binInput), uma entrada de enable e uma saída de 7 bits (decOut_n).

O código implementa a seguinte lógica:

1. enable: Se o sinal de enable é '1', o decodificador está habilitado e a entrada binária é decodificada. Se enable é '0', todos os segmentos do display são desligados (todos os bits de decOut_n são '1').
2. Decodificação: A entrada binária é decodificada em um valor para o display de 7 segmentos. Cada valor binário de "0001" a "1111" corresponde a um número ou letra (1 a F) no display de 7 segmentos. O valor "0000" ou qualquer outro valor não listado é decodificado como 0.

 


Figura 3.9: Ilustração do bloco Bin7SegDecoderEN

3.9 BinToBCD

Este código converte um número binário de 14 bits em um número BCD (Binary-Coded Decimal) de 16 bits. A entidade tem duas portas: uma entrada binária (binary_in) e uma saída BCD (bcd).

O código implementa a seguinte lógica:

1. Conversão para inteiro: A entrada binária é convertida para um número inteiro (bin_in_int).
2. Extração dos dígitos: Os dígitos das unidades, dezenas, centenas e milhares são extraídos do número inteiro. Isso é feito dividindo o número inteiro por 10, 100, 1000 e pegando o resto da divisão por 10.
3. Conversão para BCD: Os dígitos extraídos são convertidos para BCD. Cada dígito é convertido para um número binário de 4 bits e os quatro números binários são concatenados para formar o número BCD de 16 bits.

 


Figura 3.10: Ilustração do bloco BinToBCD

3.10 ConFDisplay

Este código implementa um decodificador binário para um display de 7 segmentos com uma entrada de enable. A entidade tem três portas: uma entrada binária de 2 bits (binInput), uma entrada de enable (enable) e uma saída de 7 bits (decOut_n).

O código implementa a seguinte lógica:

1. Enable: Se o sinal de enable (enable) é '1', o decodificador está habilitado e a entrada binária é decodificada. Se enable é '0', todos os segmentos do display são desligados (todos os bits de decOut_n são '1').
2. Decodificação: A entrada binária é decodificada em um valor para o display de 7 segmentos. Cada valor binário de "00" a "11" corresponde a uma letra (C, o, n, F) no display de 7 segmentos. Qualquer outro valor ou quando enable é '0' é decodificado como um display em branco.

 


Figura 3.11: Ilustração do bloco ConFDisplay

3.11 PlayerAWin

Este código implementa um decodificador binário para um display de 7 segmentos com uma entrada de enable. A entidade tem três portas: uma entrada binária de 1 bit (binInput), uma entrada de enable (enable) e uma saída de 7 bits (decOut_n).

O código implementa a seguinte lógica:

1. Enable: Se o sinal de enable (enable) é '1', o decodificador está habilitado e a entrada binária é decodificada. Se enable é '0', todos os segmentos do display são desligados (todos os bits de decOut_n são '1').
2. Decodificação: A entrada binária é decodificada em um valor para o display de 7 segmentos. O valor binário '0' corresponde à letra P e o valor '1' corresponde à letra A no display de 7 segmentos. Qualquer outro valor ou quando enable é '0' é decodificado como um display em branco.

 


Figura 3.12: Ilustração do bloco PlayerAWin

3.12 PlayerBWin

Este código implementa um decodificador binário para um display de 7 segmentos com uma entrada de enable. A entidade tem três portas: uma entrada binária de 1 bit (binInput), uma entrada de enable (enable) e uma saída de 7 bits (decOut_n).

O código implementa a seguinte lógica:

1. Enable: Se o sinal de enable (enable) é '1', o decodificador está habilitado e a entrada binária é decodificada. Se enable é '0', todos os segmentos do display são desligados (todos os bits de decOut_n são '1').
2. Decodificação: A entrada binária é decodificada em um valor para o display de 7 segmentos. O valor binário '0' corresponde à letra P e o valor '1' corresponde à letra B no display de 7 segmentos. Qualquer outro valor ou quando enable é '0' é decodificado como um display em branco.

 


Figura 3.13: Ilustração do bloco PlayerBWin

3.13 XORPenalty

Este bloco chamado XORPenalty que implementa uma operação XOR (exclusive OR) bit a bit entre um vetor de 4 bits e um único bit replicado 4 vezes. A entidade tem três portas: uma entrada de 4 bits (input4), uma entrada de 1 bit (input1) e uma saída de 4 bits (output4).

O código implementa a seguinte lógica:

1. Replicação do bit: O bit de entrada input1 é replicado 4 vezes para formar um vetor de 4 bits (temp).
2. Operação XOR: A operação XOR é realizada bit a bit entre o vetor de entrada input4 e o vetor temp. O resultado é atribuído à saída output4.

 


Figura 3.14: Ilustração do bloco XORPenalty

3.14 MUX4:1 7bits

Este bloco chamado MUX4:1 7bit implementa um multiplexador 4-para-1 para vetores de 7 bits. A entidade tem cinco portas: uma entrada de seleção de 2 bits (sel), quatro entradas de dados de 7 bits (i0, i1, i2, i3) e uma saída de 7 bits (MuxOut).

O código implementa a seguinte lógica:

1. Seleção: Dependendo do valor da entrada de seleção sel, uma das entradas de dados é selecionada e atribuída à saída MuxOut. Se sel é "00", i0 é selecionado. Se sel é "01", i1 é selecionado. Se sel é "10", i2 é selecionado. Se sel é "11", i3 é selecionado.
2. Caso padrão: Se sel tem qualquer outro valor, MuxOut é atribuído um valor indefinido ('X') para todos os bits.

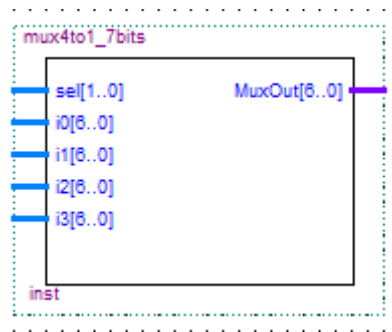


Figura 3.15: Ilustração do bloco MUX4:1 7bits

3.15 Pulse Gen

Este bloco chamado pulse_gen que gera um pulso a cada MAX ciclos de clock. A entidade tem três portas: uma entrada de clock (clk), uma entrada de reset (reset) e uma saída de pulso (pulse). O valor de MAX é um parâmetro genérico com um valor padrão de 50.000.

O código implementa a seguinte lógica:

1. Contagem: Em cada borda de subida do clock (clk), o contador s_cnt é incrementado, a menos que o sinal de reset esteja ativo. Se reset é '1', o contador é resetado para 0.
2. Geração de pulso: A saída pulse é normalmente '0'. Quando o contador atinge MAX-1, ele é resetado para 0 e um pulso é gerado (ou seja, pulse é definido como '1' por um ciclo de clock).

 


Figura 3.16: Ilustração do bloco pulse gen

3.16 tEStDisplay

Este bloco chamado tEStDisplay que implementa um decodificador binário para um display de 7 segmentos com uma entrada de enable. A entidade tem três portas: uma entrada binária de 2 bits (binInput), uma entrada de enable (enable) e uma saída de 7 bits (decOut_n).

O código implementa a seguinte lógica:

1. Enable: Se o sinal de enable (enable) é '1', o decodificador está habilitado e a entrada binária é decodificada. Se enable é '0', todos os segmentos do display são desligados (todos os bits de decOut_n são '1').
2. Decodificação: A entrada binária é decodificada em um valor para o display de 7 segmentos. Cada valor binário de "00" a "11" corresponde a uma letra (t, E, S, t) no display de 7 segmentos. Qualquer outro valor ou quando enable é '0' é decodificado como um display em branco.

 


Figura 3.17: Ilustração do bloco tEStDisplay

3.17 win lights

Este bloco chamado win_lights que controla um conjunto de 18 LEDs. A entidade tem três portas: um sinal de clock (clk), uma entrada de habilitação (enable) e uma saída para os LEDs (led).

O código implementa a seguinte lógica:

1. Inicialização: O estado inicial dos LEDs (led_state) é definido como '0' para todos os 18 LEDs.
2. Processo: A cada borda de subida do sinal de clock (clk), se o sinal de habilitação (enable) é '1', o estado dos LEDs é invertido (todos os LEDs que estavam ligados são desligados e vice-versa).
3. Saída: O estado atual dos LEDs é atribuído à saída led.

 


Figura 3.18: Ilustração do bloco win lights

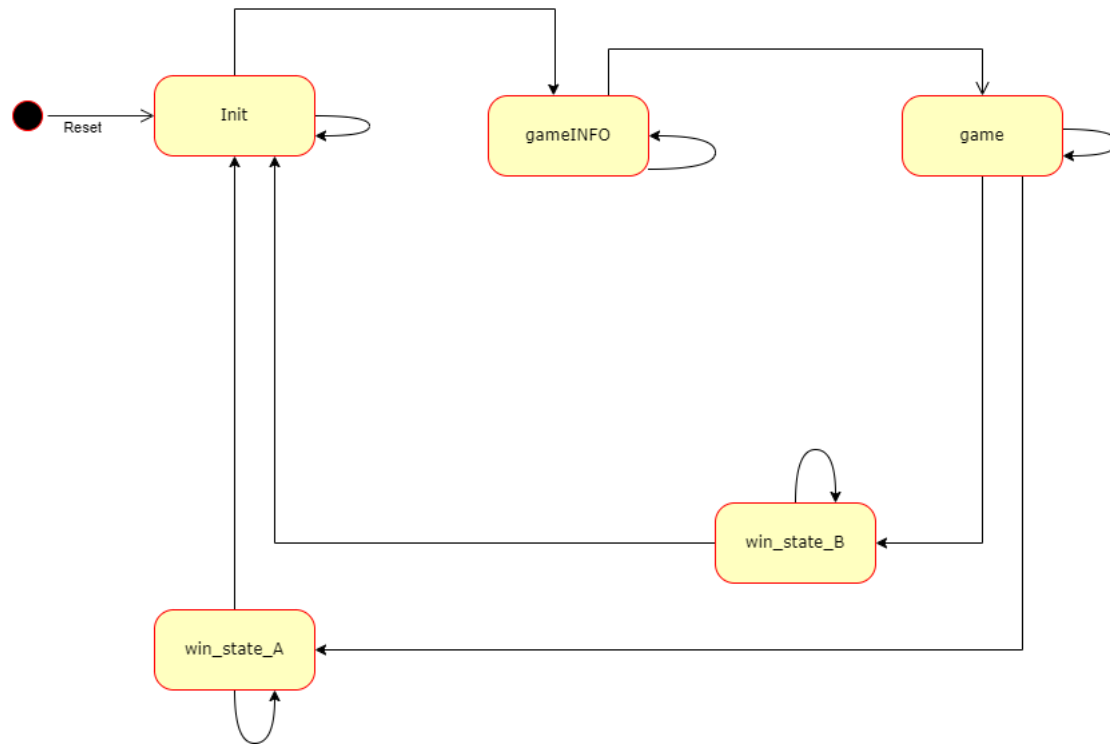


Figura 3.19: Esquema da Máquina de Estados

1. **Reset**
 ⇨ A máquina volta sempre ao estado de Reset quando o botão 'Reset' é pressionado.
2. **(Init) → gameINFO**
 ⇨ Após o utilizador ajustar a pontuação e clicar no botão de confirmação, a máquina passa do estado init para gameINFO.
3. **gameINFO → game**
 ⇨ Após o utilizador pressionar no botão Start a máquina passa para o estado game.
4. **game → win_state_B/win_state_A**
 ⇨ Dependendo do utilizador que atinja primeiro a pontuação que foi definida no início, a máquina de estados transita para o estado win_state_B/win_state_A.
5. **Standby → Delay**
 ⇨ Quando o botão de 'Start/Stop' é pressionado, muda de estado para 'Delay' começando o timer do atraso inicial com o valor escolhido.
6. **win_state_B/win_state_A → init**
 ⇨ Se o utilizador pretender recomeçar o jogo basta pressionar a tecla.

Capítulo 4

Validações

No decorrer do nosso projeto fomos confrontados com diversas adversidades no que toca a simulação e validação. Como tal, a principal maneira de verificação foi prática e feita com a placa, já que o trabalho funciona maioritariamente em segundos, um tempo difícil de se trabalhar tanto no simulador, como na testbench.

Capítulo 5

Conclusões e Contribuições

5.1 Conclusões

Após uma breve reflexão observámos que com este trabalho foram desenvolvidas novas capacidades em VHDL, lógica de estruturação (aplicada durante o planeamento das funções), otimização (de forma a simplificar o trabalho da melhor forma possível) e ainda capacidades a nível de trabalho em grupo. Vimos também algumas das capacidades da placa e o potencial da disciplina.

Autoavaliámos o nosso trabalho com 16 valores.

5.2 Contribuições dos autores

Neste projeto, uma vez que houve um maior empenho pela parte do elemento Tiago Pita , este mesmo elemento tem uma percentagem de 70% enquanto o elemento Rafael Marques , uma percentagem de 30%.

Capítulo 6

Referências

Estruturas de código baseadas em respostas do OpenAI. 2024. ChatGPT. Acesso em 5 de junho de 2024. [<https://www.openai.com/chatgpt>](Este link disponibiliza imagens das respostas baseadas= <https://imgur.com/a/TuYMjsF>).

Acrónimos

LSD Laboratório de Sistemas Digitais

VHDL VHSIC Hardware Description Language